

LEZIONE 15

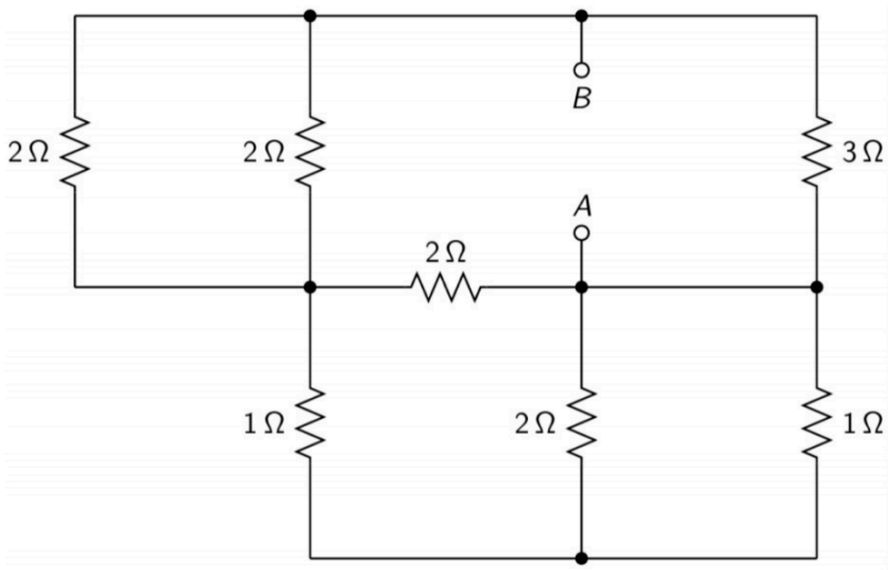
1) Trovare la resistenza equivalente ai terminali A e B.



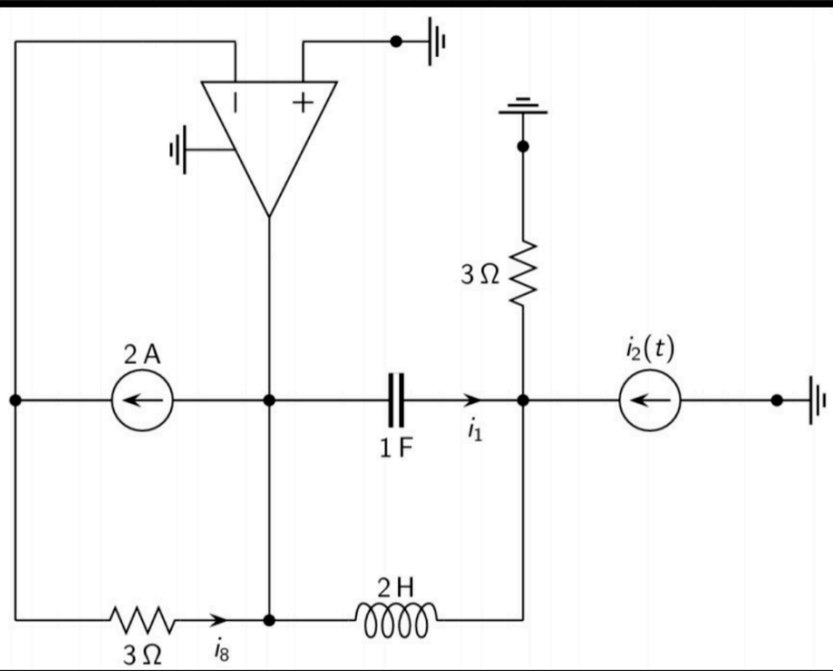2) Nel circuito in figura, in cui $i_2(t) = 3 \sin(3t + 11\pi/12)$A determinare il valore delle correnti $i_1(t)$ e $i_8(t)$ a regime.



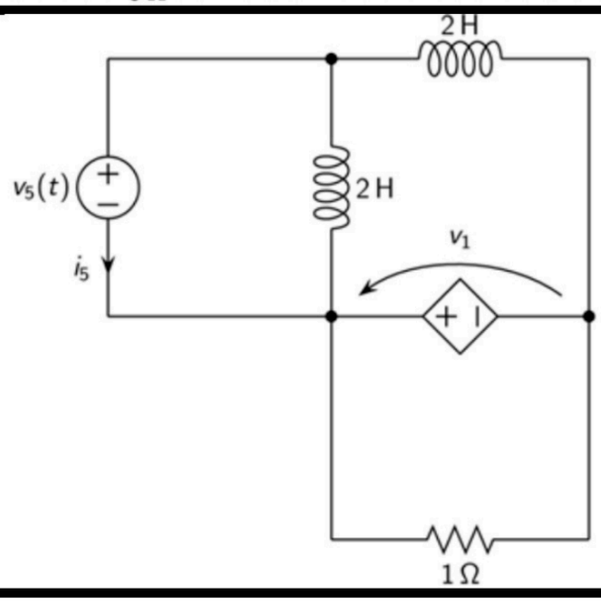3) Nel circuito in figura, operante a regime sinusoidale, il generatore controllato fornisce una tensione pari a $v_1(t) = 1\ i_5(t)$.
Sia dato:
$v_5(t) = 2\cos(2t - 2\pi/3)$.
Calcolare le potenze attiva e reattiva fornite dal generatore controllato.



4) Enunciare e spiegare il teorema di Boucherot.